### LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS I-CP

## Lab-13: SEGUNDA AVALIAÇÃO - CIRCUITOS SEQUENCIAIS

#### 1. IMPORTANTE:

- 1.1- A nota consiste na Preparação e Simulação (35%) mais Montagem e Demonstração (65%).
- 1.2- O desenvolvimento das questões deve ser em manuscrito.
- 1.3- Os circuitos resultantes das simulações devem ser apesentados na forma Impressa.
- 1.4- A impressão pode ser frente e verso.

### 2. Instruções gerais


A **PREPARAÇÃO teórica** (tabelas, simplificações etc.) deve ser elaborada individualmente, na forma **manuscrita**, com organização, lógica e legibilidade.

O desenho da versão final de cada circuito, resultante da simulação, será usado como **guia de montagem e testes** durante a realização dos experimentos. A versão final do circuito simulado, que será montada, deve usar apenas os circuitos integrados disponibilizados neste roteiro.

A **PREPARAÇÃO**, completa e previamente simulada, desta **Avaliação**, deve ser apresentada no início da <u>Aula de Laboratório de Montagem</u> e entregue no final da mesma.


#### 3. Tarefas

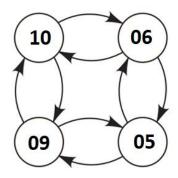- **3.1 -** Usando um contador já integrado, desenvolver a lógica necessária para que seja apresentada a sequência **3 4 5 6 3** tanto no modo **crescente** como no modo **decrescente**.
- 3.2 A partir de um Contador-em-Anel (Ring Counter), implementar um contador binário puro, crescente/decrescente com Módulo-4. Este contador deve ter um sinal de Start e outro de Modo de contagem.
- **3.3** Implementar um circuito sequencial para apresentar as mudanças de estados definidas pelo diagrama de transição abaixo. Defina a variável de inicialização e a de seleção do sentido da transição.



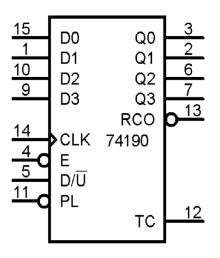
# 4 - CIRCUITOS INTEGRADOS DISPONÍVEIS:

Para obter as especificações dos circuitos integrados escreva no seu navegador: 74xxx datasheet pdf



74ALS190 Function Table								
LOAD	CTEN	D/Ū	CLK	Function				
L	X	Х	Х	Asynch. load				
Н	L	L	<b>↑</b>	Count up				
Н	L	н	<b>↑</b>	Count down				
Н	Н	X	X	No change				

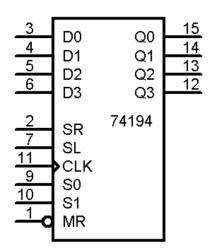

74LS194 FUNCTION TABLE

MODEO	INPUTS			OUTPUTS			
MODES	$\overline{MR}$	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	$Q_2$	$Q_3$
reset (clear)	L	X	X	L	L	L	L
hold	Н	I	1	$q_0$	$q_1$	$q_2$	$q_3$
shift left	Н	h	Ι	q <sub>1</sub>	$q_2$	$q_3$	L
Shirt left	Ι	h	Ι	$q_1$	$q_2$	$q_3$	Н
shift right	Η	1	h	L	$q_0$	$q_1$	$q_2$
Silit right	Ι	1	h	Н	$q_0$	$q_1$	$q_2$
parallel load	Н	h	h	$d_0$	$d_1$	$d_2$	$d_3$